目 次

序		文	••••••		•••••	••••••	• • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••••••			••••••	i
訳	者序	文		••••••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • •	• • • • • • •		••••••	·····iv
第	1章	相	既説	(物理的	既念)…	••••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••••••	••••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			1
	1-1.		まえが			••••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		••••••		•••••	••••••	1
	1-2.		ゲルマ	ニウムのネ	拮晶	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		••••••	• • • • • • • •	•••••	••••••	2
	1-3.		完全な	ゲルマニワ	ケム結晶	内にお	ける電	子の運	動		•••••		3
	1-4.		結晶内	の不完全性	ŧ	••••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				•••••	••••••	5
	1-5.		光エネ	ルギーに。	な不完	全性…	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		••••••			••••••	6
	1-6.		化学的	不純物に。	る不完	全性…		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••		•••••		8
	1-7.		電子配	列の乱れに	こより生	ずる不	完全性	······	•••••		•••••		12
	1-8.		エネル	ギー帯…		•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	• • • • • • •		••••••	13
	1-9.		接 合		••••••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		••••••				17
	1-10).	ダイオ	一片作用	(整流作	用) …	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			• • • • • • •	••••••	••••••	19
	1-11	ι.	フェル	ミ準位…		••••••			••••••		•••••	•••••	21
	1-12	2.	トラン	ジスタ作品	目				••••••				24
	1-13	3.	点接触	ダイオー	٠	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		••••••		•••••	•••••	29
	1-14	١.	点接触	トランジン	スタ	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••••••		•••••		31
	1-15	5.	1 4 ኤ	ランジ	スタ …	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	• • • • • • •			32
	1-16	5.	ゲルマ	ニウムの詞	調製	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		•••••		•••••	••••••	34
	1-17	7.	接合ト	ランジスタ	の構造	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		•••••		•••••	••••••	36
	1-18	3.	点接触	トランジン	スタの構	造	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		•••••	• • • • • • •		••••••	37
	文		献 …	••••••	••••••	••••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••••••				38
茅	2章	Ħ	挫,为	定数およで	び等価値	回路 …		••••••			•••••		39
	2-1.		まえが	*	••••••	••••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		• • • • • • • •	•••••	••••••	39
	2-2.		回路素	子としての	Dトラン	シスタ	·	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		· · · · · · ·		••••••	39
	2-3.		接合卜	ランジスタ	の特性	曲線:	一般的	考察…	••••••			••••••	41

	2-5.	エミッタ接地型の特性: 2 定数45
	2-6.	エミッタ接地型の特性:y 定数50
	2-7.	エミッタ接地型の特性:h 定数
	2-8.	低周波等価回路·····-54
	2-9.	低周波等価回路解析における近似55
	2-10.	線型四端子回路·····55
	2-11.	受動線型四端子回路の等価回路60
	2-12.	能動線型四端子回路の二電源回路60
	2–13.	能動線型四端子回路の一電源等価回路61
	2-14.	能動線型四端子回路としてのトランジスタ64
	2-15.	接合型トランジスタの諸定数の測定68
	2-16.	相補対称性70
	2-17.	対称型トランジスタ72
	2-18.	電流増幅型トランジスタ74
	2-19.	点接触トランジスタ
	2-20.	点接触トランジスタの特性と等価回路76
	問	題79
-		
第	3章 ±	曽幅器の基本型 80
	3–1.	まえがき80
	3–2.	增幅基本回路·····81
	3–3.	エミッタ接地増幅器
	3-4.	ベース接地増幅器86
	3-5.	コレクタ接地増幅器90
	3–6.	トランジスタ回路と真空管回路の類似性と双対性92
	3–7.	₂ 定数を用いたトランジスタ増幅器の解析・・・・・・・・・・・97
	3-8.	h 定数を用いたトランジスタ増幅器の解析······ 110
	3-9.	トランジスタ雑音 119
	3 –10.	雑音があるときのトランジスタの回路表示

	問	題	127
第	4章]	直流バイアス回路	128
	4-1.	まえがき	128
	4–2.	動作点の設定	128
	4–3.	自己パイアス	131
	4–4.	動作点に影響を及ぼす因子	134
	4–5.	I_{oo} の無入力時動作点コレクタ電流に及ぼす影響 \cdots	137
	4-6.	αεδ の変化が無入力時動作点コレクタ電流に及ぼす影響	139
	4-7.	コレクタ電圧の安定度	141
	4-8.	安定化とパイアスとを別々に制御する方法	143
*	4–9.	電流帰還による安定化	146
	4-10.	自己パイアス組合せ回路	149
•	問	題	150
第	5章	低周波增幅器	152
	5–1.	低周波増幅器の分類	152
	5-2.	トランシスタ増幅器の基本回路	153
ž.	5–3.	RC 結合增幅器·····	155
	5–4.	RC 結合増幅器の周波数特性	160
	5-5.	RC 結合増幅器の自己パイアス	162
	5–6.	RC 結合増幅器の設計	167
•	5-7.	RC 結合安定化増幅器の実用的設計	171
	5-8.	RC 結合増幅器の効率	
	5-9.	変成器結合	176
	5–10.	インピーダンス結合増幅器	179
	5-11.	相補対称増幅器	
•	5-12.	増幅器の調節回路	
	5–13.	付属回路	
			191
	5–14.	トランシスタ増幅器の帰還	101

R	の単	电力增馏器	196
	6-1.	まえがき	196
	6-2.	大出力用接合トランジスタの特性	197
	6-3.	単一トランジスタ電力増幅器	199
	6–4.	電力増幅器の非直線性	203
	6–5.	エミッタ電流による電流増幅定数の変化	204
	6-6.	$lpha_{cb}$ の非直線性が増幅器の歪に及ぼす影響	206
	6–7.	入力インピーダンスが非直線性であるための影響	208
	6–8.	プッシュプル増幅	209
	6-9.	位相反転回路	211
	6–10.	B 級增幅器	213
	6–11.	B 級相補対称回路·····	218
	6-12.	B 級増幅器の高温動作	221
	問	題	225
第	7章 7	葛周波動作(トランジスタの等価回路)	226
	7-1.	まえがき	226
	7-2.	接合トランジスタ内の電流・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	227
	7-3.	リアクタンス分	230
	7-4.	一般的な等価回路	232
	7– 5.	理想トランジスタの等価回路	235
	7-6.	ベース幅変調	239
	7–7.	実用的な等価回路	242
	7-8.	動作周波域	245
	7-9.	エミッタ接地型とコレクタ接地型の等価回路	247
	7-10.	接合トランジスタの高周波特性	250
	7-11.	短絡電流增幅定数	25 9
	7–12.	h 定数測定値から回路定数を決定する方法	261
	7-13.	π 型等価回路・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	264
	7–14.	T型等価回路·······	267

Ħ

	補	遺 1	
	補	遺 2	
	問	題	273
第	8章	トランジスタ諸定数の物理的解釈	274
	8-1.	拡散の問題	274
	8-2.	拡散方程式	276
	8-3.	直流境界条件	277
	8-4.	直流解	278
	8-5.	直流特性	280
	8-6.	小振幅交流コンダクタンス	283
	8–7.	ペース幅変調	285
	8-8.	交流境界条件	285
	8-9.	交流解	287
	8 –10.	理想トランジスタの短絡アドミタンス	289
	8-11.	表面再結合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	292
	8–12.	短絡電流増幅定数とその電流による変化	296
	8- 13.	遷移領域	299
	8-14.	ベース広がり抵抗	304
	8- 15.	接合テトロード (四極接合トランジスタ)	305
	8-16.	トランジスタ諸定数の温度による変化	306
	補遺	1. 導電度の関係式	309
	問	題	310
第	9章 7	高周波増幅器	313
	9–1.	まえがき	313
	9–2.	トランジスタ増幅器と真空管増幅器との比較	313
	9-3.	最大電力利得の計算	316
	9-4.	狭帯域および広帯域増幅器を設計するときの一般的な問題について	319
	9-5 .	短絡安定なトランジスタを用いた狭帯域増幅器の結合回路	320
	9-6.	短終不安定なトランジスタを用いた狭帯域増幅器	330

	9-7.	自動利得制御系	333
	9–8.	広帯域増幅器	339
	9–9.	特殊な高周波トランジスタを用いた増幅器	347
	9–10.	トランジスタ高周波増幅器の中和法と単方向性化法	349
	問	題	351
第	10 章	発 振 器	352
	10-1.	まえがき	352
	10-2.	持続振動の条件	354
	10-3.	負抵抗二端子回路	356
	10-4.	トランジスタ負抵抗回路	360
	10-5.	高周波における問題	363
	10-6.	周波数安定度	366
	10-7.	水晶制御発振器, その一	369
	10-8.	周波数逓倍発振器	370
	10-9.	し張発振器	371
	10-10.	自己間歇発振器	376
	10-11.	四端子発振器	377
	10-12.	一般化した四端子発振器	379
	10-13.	コルピッツ発振器;発振開始条件	381
	10-14.	コルピッツ発振器;周波数安定度	381
	10-15.	ハートレー発振器;発振開始条件	384
	10-16.	ハートレー発振器;周波数安定度	385
	10-17.	コレクタ同調発振器	
	10-18.	水晶制御発振器, その二	
	10-19.	点接触トランジスタを用いた帰還発振器	
	問	題	387
第	11章	変調および復調	
	11-1.	トランジスタ特性曲線の非直線性	
	11-2.	指数曲線で発生する高調波	396

目

	11-3.	被変調增幅器	398
	11–4.	平衡変調と相補対称性	399
	11-5.	振幅変調接合トランジスタ発振器	403
	11-6.	周波数変調と周波数の安定化	411
	11-7.	点接触トランジスタ変調発振器	413
	11-8.	トランジスタ混合器	415
	11-9.	変 換 器	426
	11-10.	ダイオード検波器	427
	11-11.	コレクタ検波	428
	11-12.	コレクタ検波器および B 級増幅器の歪を最少にするパイアス	431
	11-13.	コレクタ検波器および B 級増幅器の最適のパイアス点に及ぼす	
		温度の影響	433
	11-14.	非直線性回路素子を用いた動作点安定化法	433
	問	題	435
**	19 🚓	° n = □94	490
第	12章	パルス回路	
第	12章 12-1.	まえがき	438
第		まえがき	438 441
第	12-1.	まえがき	438 441 445
第	12-1. 12-2.	まえがき	438 441 445 450
第	12-1. 12-2. 12-3.	まえがき	438 441 445 450
第	12-1. 12-2. 12-3. 12-4.	まえがき	438 441 445 450 454
第	12-1. 12-2. 12-3. 12-4. 12-5.	まえがき	438 441 445 450 454 463
第	12-1. 12-2. 12-3. 12-4. 12-5. 12-6.	まえがき	438 441 445 450 454 463 466
第	12-1. 12-2. 12-3. 12-4. 12-5. 12-6. 12-7.	まえがき	438 441 445 450 454 463 466 469
第	12-1. 12-2. 12-3. 12-4. 12-5. 12-6. 12-7. 12-8.	まえがき	438 441 445 450 454 463 466 469 472
第	12-1. 12-2. 12-3. 12-4. 12-5. 12-6. 12-7. 12-8. 12-9.	まえがき	438 441 445 450 454 463 466 469 472 475
第	12-1. 12-2. 12-3. 12-4. 12-5. 12-6. 12-7. 12-8. 12-9. 12-10.	まえがき 点接触トランジスタの大振幅動作 トリガ作用とトリガ回路 点接触トランジスタによるトリガ作用 一安定基本回路 伝送線路による一安定回路の制御 一安定実用回路例 二安定基本回路 双トランジスタニ安定回路	438 441 445 450 454 463 466 469 472 475 478
第	12-1. 12-2. 12-3. 12-4. 12-5. 12-6. 12-7. 12-8. 12-9. 12-10. 12-11.	まえがき	438 441 445 450 454 463 466 469 472 475 478

	٠		
-	è	*	7

目 次

索	31		517
	問	題	
	12-24.	接合トランジスタ・ゲート回路	510
	12-23.	複合接合トランジスタ	509
	12-22.	接合トランジスター安定回路	508
	12-21.	接合トランジスタニ安定回路	500
	12-20.	接合トランジスタの大振幅動作	497
	12-19.	パルス回路における接合トランジスタ	496
	12-18.	非飽和二安定回路	494
	12-17.	トリガ回路の過渡動作の図式表示	492
	12-16.	二安定基本回路のスイッチング条件	488
	12-15.	高周波におけるエミッタ駆動点特性	487