



# 目 次

## 四端子回路と波形応答編

### 第1章 四端子回路 I (四端子定数)

1・1	四端子回路の四端子定数	1
1・2	はしご型回路	3
1・3	ブリッジT型回路	6
1・4	格子型回路	7
1・5	伝達インピーダンス, 伝達アドミタンスおよび 駆動点インピーダンス, 駆動点アドミタンス	7
1・6	問 題	9

### 第2章 四端子回路 II (影像パラメータ)

2・1	四端子回路の影像パラメータ	10
2・2	影像パラメータの例	15
2・3	問 題	19

### 第3章 伝 送 線

3・1	伝送線の影像パラメータ	20
3・2	装荷伝送線	25
3・3	無損失伝送線	27
3・4	問 題	31

## 第4章 フィルタ

4・1	K型低域フィルタ.....	33
4・2	K型高域フィルタ.....	36
4・3	K型帯域フィルタ.....	38
4・4	K型帯域消去フィルタ.....	42
4・5	m型低域フィルタ.....	45
4・6	問 項.....	50

## 第5章 ひずみ波交流

5・1	ひずみ波交流の波形分析.....	52
5・2	ひずみ波交流の平均電力, 実効値.....	58
5・3	繰返しパルス波.....	60
5・4	複素フーリエ級数変換の諸性質.....	63
5・5	変調波.....	65
5・6	問 項.....	70

## 第6章 波形応答

6・1	ひずみ波交流から単独波形へ.....	71
6・2	フーリエ変換の性質.....	74
6・3	線形システムの応答.....	81
6・4	システム関数 $H(\omega)$ の応答の例.....	83
6・5	フーリエ変換の例.....	85
6・6	問 項.....	90

## 過渡現象編

## 第7章 1階の微分方程式の過渡現象

7・1 定電圧を $L-R$ 直列回路に加える	91
7・2 定電圧を $C-R$ 直列回路に加える	93
7・3 充電された $C$ を $R$ に放電する	95
7・4 $L$ に蓄えられた電磁エネルギーを $R$ に放電する	96
7・5 定電流を $L-R$ 並列回路に通電する	97
7・6 定電流を $C-R$ 並列回路に通電する	98
7・7 正弦波交流電圧を $L-R$ 直列回路に加える	98
7・8 減衰波電圧を $L-R$ 直列回路に加える	99
7・9 減衰正弦波電圧を $L-R$ 直列回路に加える	101
7・10 問題	102

## 第8章 2階の微分方程式の過渡現象

8・1 相互誘導結合回路の過渡現象	104
8・2 定電圧を $L-C-R$ 直列回路に加える	107
8・3 充電された $C$ を $L-R$ 直列回路に放電する	109
8・4 減衰波電圧を $L-C-R$ 直列回路に加える	111
8・5 正弦波交流電圧を $L-C-R$ 直列回路に加える	113
8・6 問題	114

## 第9章 分布定数回路の過渡現象

9・1 分布定数回路の電圧、電流の回路方程式	116
9・2 $CR$ ケーブルの過渡現象	117
9・3 $LCR$ 分布定数回路の過渡現象	119
9・4 $LCRG$ 分布定数回路の過渡現象	121
9・5 問題	123

**第10章 ラプラス変換による解き方**

10・1	ヘビサイド展開法	125
10・2	ラプラス変換法	126
10・3	定電圧を $L-R$ 直列回路に加える	129
10・4	定電圧を $C-R$ 直列回路に加える	130
10・5	定電圧を $L-C-R$ 直列回路に加える	131
10・6	K型低域フィルタの過渡現象	132
10・7	正弦波交流電圧を $L-R$ 直列回路に加える	134
10・8	ラプラス変換表	136
10・9	問 領題	139
 問題の解答		141
付	録	161
索	引	175