•		O
●1章(● 準備の章	1
1.1	本書で学ぶ内容のあらまし	· 1
1.2	本書での記号の使い方	3
1.3	基本的な回路関係の復習	
+		13
●2章		
2.1	2 端子対回路のあらまし	13
2.2	2 端子対回路のマトリクス表示	14
2.3	2 端子対回路の接続	22
2.4	入力インピーダンスなど	27
2.5	2 端子対回路の等価回路	30
2.6	各マトリクス要素の物理的意味と変換関係	40
2.7	等価電源の定理	48
演習	問題	49
- 0 =		55
●3章		
3.1	集中定数回路と分布定数回路	55
3.2	正弦波の伝搬に対する基本式	
3.3	いろいろな伝送線路 ····································	70
3.4	無損失線路上の伝搬	81
演習	問題	103
● 4 章		108
4.1	7C 117 70 30 C 12 12 70 30 C	108
4.2	the state of the s	109
4.3	27.7	133
演習	問題	158

5 章 €	▶ 非正弦波交流回路の解析	163
5.1	周期関数と非正弦波交流	163
5.2	三角関数の直交性	164
5.3	フーリエ級数展開	166
5.4	非正弦波の実効値など	175
	非正弦波交流回路の計算	178
演習	問題	192
問・流	寅習問題の解答●	197
壶	3 ●	209

目 次