

❖ 目 次 ❖

まえがき	iii
凡 例	v
1章 直 流 回 路	例題 1.1~1.58 1
2章 正 弦 波 交 流	例題 2.1~2.19 49
3章 インピーダンス	例題 3.1~3.26 65
4章 複素数による表示法	例題 4.1~4.23 83
5章 交 流 回 路	例題 5.1~5.36101
6章 交 流 電 力	例題 6.1~6.35131
7章 相互インダクタンスと変成器	例題 7.1~7.18155
8章 回 路 方 程 式	例題 8.1~8.20175
9章 回 路 の 諸 定 理	例題 9.1~9.55201
10章 四端子回路網	例題 10.1~10.25.....259
11章 多 相 交 流	例題 11.1~11.23.....301
12章 ひずみ波交流	例題 12.1~12.16.....327
13章 分布定数回路	例題 13.1~13.26.....343
14章 過 渡 現 象	例題 14.1~14.31.....375
付 録	421
付1 行 列 式421
付2 逆 行 列422
付3 クラームルの公式422
索 引	424