

目次

第 1 章 電気回路の基礎

1. 1 概 説.....	1
1. 2 キルヒホップの法則.....	2
1. 3 電気回路の素子.....	3
1. 4 直流回路の基礎.....	6
1. 5 直流の電力および電力量.....	7
1. 6 直列回路.....	8
1. 7 並列回路.....	8
1. 8 ホイートストンブリッジ	10
1. 9 消費電力最大のための負荷抵抗	13
1.10 回路の定常状態と過渡現象	15
1.11 問 題	20

第 2 章 交流電圧・電流・電力

2. 1 正弦波電圧・電流	24
2. 2 ひずみ波交流（周期波）.....	26
2. 3 抵抗素子の交流特性	33
2. 4 インダクタンス素子の交流特性	35
2. 5 静電容量素子の交流特性	38
2. 6 RLC 直列回路の交流特性	40
2. 7 正弦波電圧・電流と電力	43
2. 8 ひずみ波電圧・電流と電力	44
2. 9 問 題	45

第3章 交流回路の複素計算法

3. 1 正弦波の複素数表示	48
3. 2 インピーダンスとアドミタンス	51
3. 3 電力の複素数表示	52
3. 4 ベクトル図	54
3. 5 ベクトル軌跡	57
3. 6 問 題	61

第4章 交 流 回 路

4. 1 交流回路の基礎	64
4. 2 直列回路と並列回路	65
4. 3 RL直列回路とRL並列回路	67
4. 4 RC直列回路とRC並列回路	76
4. 5 RLC直列回路とRLC並列回路	81
4. 6 並直列回路	90
4. 7 はしご形回路	91
4. 8 相互誘導回路	92
4. 9 ブリッジ回路	96
4.10 問 題	100

第5章 一般線形回路網

5. 1 概 説	105
5. 2 回路の接続関係のグラフによる表現	105
5. 3 キルヒホップの法則とテレヘンの定理	109
5. 4 基本カットセットと基本ループ	111
5. 5 双対グラフと双対回路	115
5. 6 回路方程式の定式化	117

5. 7 双 対 性	123
5. 8 相反定理	124
5. 9 テブナンの定理とノルトンの定理	126
5. 10 電力とエネルギー	128
5. 11 能動線形回路	130
5. 12 問 題	138

第6章 一端子対回路

6. 1 概 説	144
6. 2 RLC一端子対回路	144
6. 3 リアクタンス一端子対回路	148
6. 4 RL一端子対回路	159
6. 5 RC一端子対回路	162
6. 6 逆回路	164
6. 7 定抵抗回路	166
6. 8 問 題	167

第7章 二端子対回路

7. 1 概 説	170
7. 2 インピーダンスパラメータ	171
7. 3 アドミタンスパラメータ	173
7. 4 Hパラメータ	176
7. 5 Gパラメータ	177
7. 6 Fパラメータ	179
7. 7 基本的な二端子対パラメータとその相互変換	186
7. 8 影像パラメータ	188
7. 9 反復パラメータ	195
7.10 二等分定理	198
7.11 問 題	202

第 8 章 三 相 交 流

8. 1 概 説	205
8. 2 対称三相交流	205
8. 3 対称Y形起電力とY形負荷	209
8. 4 対称Y形起電力と△形負荷	211
8. 5 対称△形起電力とY形負荷	212
8. 6 対称△形起電力と△形負荷	213
8. 7 三相交流回路の電力	215
8. 8 対称座標法	217
8. 9 インピーダンスの対称座標変換	219
8. 10 三相交流電源電圧	220
8. 11 対称分による電力表示	223
8. 12 対称三相交流による回転磁界	224
8. 13 問 題	226

第 9 章 回路の過渡現象と演算子法

9. 1 総 説	231
9. 2 RC 直列回路の過渡現象	232
9. 3 演算子法による過渡現象解析の概要	238
9. 4 演算子法の理論	243
9. 5 基本 RLC 回路の過渡現象解析	262
9. 6 ラプラス変換の公式	276
9. 7 問 題	278

第 10 章 分布定数回路

10. 1 分布定数回路の基礎方程式	281
10. 2 正弦波交流における分布定数回路	282

10. 3 特性インピーダンスおよび伝搬定数	285
10. 4 端条件による電圧・電流分布	289
10. 5 位 置 角	291
10. 6 分布直列インピーダンスおよびアドミタンスの測定	295
10. 7 有限長線路の等価二端子対回路	295
10. 8 反射および透過	297
10. 9 分布定数回路の過渡現象解析	304
10. 10 無ひずみ（無損失）線路の過渡現象	310
10. 11 RC 線路の過渡現象	319
10. 12 問 題	324
問題解答	326
索 引	333